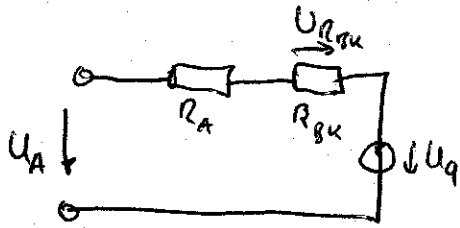


Gleichstrommaschinen

① $U_{AN} = 440 \text{ V}$; $I_{AN} = 50 \text{ A}$; $R_A = 0,6 \Omega$; $U_{Bk} = 3 \text{ V}$; $n_N = 800 \text{ min}^{-1}$
 $R_E = 176 \Omega$ $R_{Bk} = \frac{3 \text{ V}}{50 \text{ A}} = 0,06 \Omega$



a) $U_A = R_A \cdot I_A + U_q$

$$\Rightarrow U_q = U_A - R_A I_A - U_{Bk} \\ = 440 \text{ V} - (0,6 \Omega \cdot 50 \text{ A}) - 3 \text{ V} \\ = 407 \text{ V}$$

b) $M = c \phi \cdot I_A = \frac{U_q}{\omega} \cdot I_A = \frac{407 \text{ V}}{2 \cdot \pi \cdot \frac{800 \text{ min}^{-1}}{60 \text{ s}}} \cdot 50 \text{ A} = 242,9 \text{ Nm}$

c) $P_{\text{auf}} = U_{AN} \cdot I_{AN} = 440 \text{ V} \cdot 50 \text{ A} = 22 \text{ kW}$

$P_{\text{rbg}} = 800 \text{ W}$

$P_{\text{Fe}} = 600 \text{ W}$

~~$P_{\text{cu}} = 2750 \text{ W}$~~

$$P_E = U_E I_E = \frac{U_A^2}{R_E} = \frac{(440 \text{ V})^2}{176 \Omega} = 1100 \text{ W}$$

$$P_{\text{cu}} = I_A^2 R_A + P_E = (50 \text{ A})^2 \cdot 0,6 \Omega + 1100 \text{ W} = 2750 \text{ W}$$

$$P_{\text{ab}} = M \omega = P_{\text{auf}} - P_v$$

$$= P_A + P_E - P_{\text{cu}} - P_{\text{Fe}} - P_{\text{rbg}}$$

$$= 22000 \text{ W} + 1100 \text{ W} - 2750 \text{ W} - 600 \text{ W} - 800 \text{ W} = 19250 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P}{P_A + P_E} = \frac{19250 \text{ W}}{23100 \text{ W}} = \frac{5}{6} = 0,833 \quad \hat{=} \quad 83,3\%$$

d) $M = \frac{P}{\omega} = \frac{19250 \text{ W}}{2\pi \cdot \frac{800 \text{ min}^{-1}}{60 \text{ s}}} = 229,8 \text{ Nm}$

②

$$U_E = 200 \text{ V}$$

$$R_E = 150 \Omega$$

$$c = 30/\pi$$

$$U_\phi = 0,04 \text{ Wb/A}$$


$$R_A = 1,5 \Omega$$

$$R_{Ru} = 0,5 \Omega$$

$$R_{last} = 15 \Omega$$

$$U_N = 200 \text{ V}$$

η ?

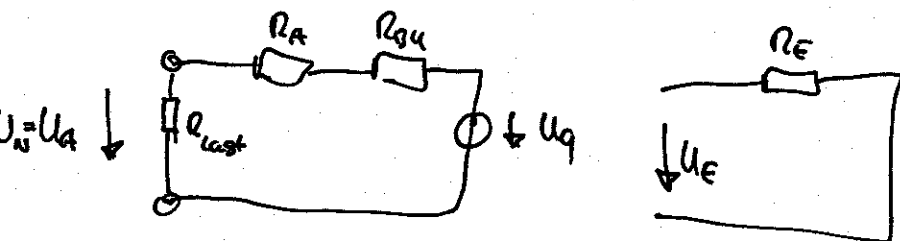

$$I_A = \frac{U_A}{R_{last}} = \frac{200 \text{ V}}{15 \Omega} = 13 \frac{1}{3} \text{ A}$$

$$U_q = U_A - R_A \cdot I_A = 200 \text{ V} - (1,5 \Omega + 0,5 \Omega) \cdot 13 \frac{1}{3} \text{ A} = 173 \frac{1}{3} \text{ V}$$


$$\omega = \frac{U_q}{c \phi} = \frac{173 \frac{1}{3} \text{ V}}{30/\pi \cdot 0,04 \text{ Wb/A}} = 453,78 \text{ s}^{-1}$$

$$n = \frac{\omega}{2\pi} = 72,2 \text{ s}^{-1} = 4333,3 \text{ min}^{-1}$$

f

8

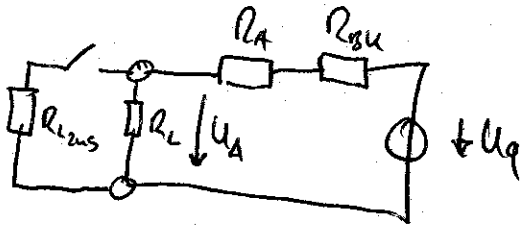⑤ $U_q = 400\text{ V}$; $R_E = 600\Omega$; $R_A = 1,2\Omega$; $R_{BK} = 0,8\Omega$
 $R_L = 60\Omega$; $R_{Lzus} = 30\Omega$



a) $U_A = U_q \frac{R_L}{R_L + R_A + R_{BK}} = 400\text{ V} \frac{60\Omega}{61,8\Omega} = 390,2\text{ V}$

~~U_q~~ $\frac{U_q}{\omega} = c\phi$ $c\phi = \frac{U_q'}{\omega'}$ $\Rightarrow \frac{U_q}{\omega} = \frac{U_q'}{\omega'}$ $\Rightarrow \frac{\omega'}{\omega} = \frac{U_q'}{U_q}$

~~U_A~~ $U_A = U_q' \frac{R_L \parallel R_{Lzus}}{(R_L \parallel R_{Lzus}) + R_A + R_{BK}} = U_q' \frac{20\Omega}{21,5\Omega}$

$U_q' = \frac{U_A \cdot 21,5\Omega}{20\Omega} = \frac{390,2\text{ V} \cdot 21,5\Omega}{20\Omega} = 419,47\text{ V}$

$\frac{419,47\text{ V}}{400\text{ V}} = 1,048 \Rightarrow \Delta\omega = 4,8\%$


b) $U_{\text{last}} = U_A = 390,2\text{ V}$

c) $U_{RA} = U_q' \frac{R_A}{R_q} = 419,47\text{ V} \frac{1,2\Omega}{21,5\Omega} = 23,4\text{ V}$

$P_{vRA} = U_{RA}^2 / R_A = \frac{(23,4\text{ V})^2}{1,2\Omega} = 457\text{ W}$

⑦ $U_{AN} = 200 \text{ V}$; $R_A + R_{BK} = 2 \Omega$; $I_{AN} = 20 \text{ A}$

$\cos \phi = 0,9 \cos \phi_N$

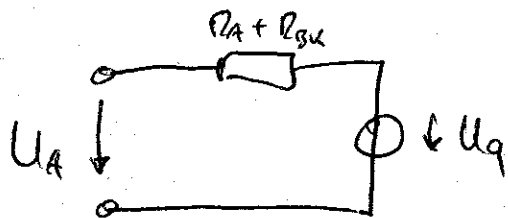

$U_{qN} = U_{AN} - R_A \cdot I_{AN} = 200 \text{ V} - (2 \Omega \cdot 20 \text{ A}) = 160 \text{ V}$

$U_{qN} = \cos \phi_N \cdot U_N$


$U_q' = 0,9 \cos \phi_N \cdot U_N$

$\frac{U_{qN}}{\cos \phi_N} = \frac{U_q'}{0,9 \cdot \cos \phi_N}$

$\Rightarrow U_q' = U_{qN} \cdot 0,9 = 160 \text{ V} \cdot 0,9 = 144 \text{ V}$

$I_{AN} = \frac{U_{AN} - U_q'}{R_A + R_{BK}} = \frac{200 \text{ V} - 144 \text{ V}}{2 \Omega} = 28 \text{ A}$

⑧

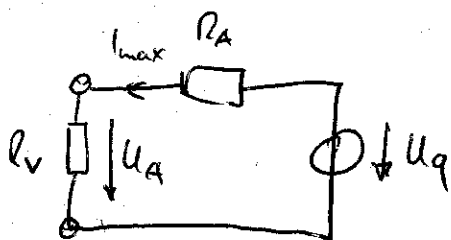

$I_{\max} = 2 \cdot I_{AN} = 100 \text{ A}$

$R_A = 0,3 \Omega$

$I_{AN} = 50 \text{ A}$

$U_A = 120 \text{ V}$

$R_V ?$

$R_{Ges} = \frac{U_A}{I_{\max}} = \frac{120 \text{ V}}{100 \text{ A}} = 1,2 \Omega$

$R_V = R_{Ges} - R_A = 1,2 \Omega - 0,3 \Omega = 0,9 \Omega$


(8)

$$U_A = 220 \text{ V}$$

$$M_1 = 8 \text{ Nm}$$

$$I_{A1} = 16 \text{ A}$$

$$\omega_1 = 3500 \text{ min}^{-1}$$

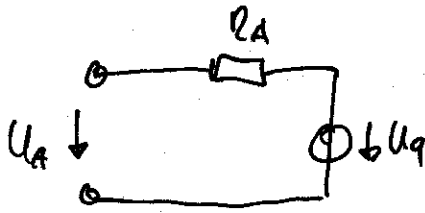a) R_A ?

$$M = c\phi \cdot I_A \Rightarrow c\phi = \frac{M}{I_A}$$

$$U_q = c\phi \cdot \omega = \frac{M}{I_A} \omega = \frac{8 \text{ Nm}}{16 \text{ A}} \cdot 2\pi \cdot \frac{3500 \text{ min}^{-1}}{60 \text{ s}} = 183,8 \text{ V}$$

$$U_A = R_A I_A + U_q$$

$$R_A = \frac{U_A - U_q}{I_A} = \frac{220 \text{ V} - 183,8 \text{ V}}{16 \text{ A}} = 2,3 \Omega$$

b) $M_2 = 12 \text{ Nm}$

~~$$U = \frac{U_q}{c\phi} = \frac{U_q \cdot I_A}{M} = \frac{244,9 \text{ V} \cdot 16 \text{ A}}{8 \text{ Nm}} = 489,8 \text{ V}$$~~

$$\frac{M}{I_A} = c\phi \Rightarrow \frac{8 \text{ Nm}}{16 \text{ A}} = \frac{12 \text{ Nm}}{I'_A} \Rightarrow I'_A = 12 \text{ Nm} \cdot 16 \text{ A} : 8 \text{ Nm} = 24 \text{ A}$$

$$U'_q = U_A - R_A \cdot I'_A = 220 \text{ V} - 2,3 \Omega \cdot 24 \text{ A} = 164,8 \text{ V}$$

$$\omega' = \frac{U_q}{c\phi} = \frac{U'_q \cdot I'_A}{M} = \frac{164,8 \text{ V} \cdot 24 \text{ A}}{12 \text{ Nm}} = 329,6 \text{ s}^{-1}$$

$$n = \frac{\omega}{2\pi} = 52,46 \text{ s}^{-1} = 3147 \text{ min}^{-1}$$

(13)

$$U_A = 220 \text{ V}$$

$$n = 3600 \text{ min}^{-1}$$


$$M = 8 \text{ Nm}$$

$$I_A = 16 \text{ A}$$

$$P_{\text{rby}} = 113 \text{ W}$$

$$U_{\text{Bu}} = 2 \text{ V}$$

$$R_A ?$$

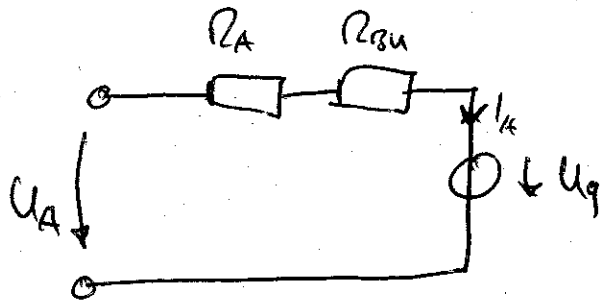

$$U_A = R_A \cdot I_A + U_q$$

$$R_{\text{Bu}} + R_A = \frac{U_A - U_q}{I_A}$$

$$\begin{aligned} M_G &= M + \frac{P_{\text{rby}}}{\omega} \\ &= 8 \text{ Nm} + \frac{113 \text{ W}}{2\pi \cdot 60 \text{ s}^{-1}} \\ &= 8,3 \text{ Nm} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} M &= c\phi I_A \\ c\phi &= \frac{M}{I_A} \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} U_q &= \frac{M_G}{I_A} \cdot \omega = \frac{8,3 \text{ Nm}}{16 \text{ A}} \cdot 2\pi \cdot \frac{3600 \text{ min}^{-1}}{60 \text{ s}} \\ &= ~~188,8~~ 195,6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$R_{\text{Bu}} + R_A = \frac{220 \text{ V} - ~~188,8~~ 195,6 \text{ V}}{16 \text{ A}} = ~~1,97~~ 1,53 \Omega$$


$$R_A = (R_A + R_{\text{Bu}}) - \frac{U_{\text{Bu}}}{I_A} = 1,53 \Omega - \frac{2 \text{ V}}{16 \text{ A}} = 1,4 \Omega$$

Zusatz Aufgabe

$$U_{AN} = 200 \text{ V}, \quad I_{AN} = 20 \text{ A}, \quad U_{EN} = 300 \text{ V}, \quad I_{EN} = 0,9 \text{ A}$$

$$n_N = 3200 \text{ min}^{-1}$$

$$R_A + R_{gu} = 25 \Omega$$

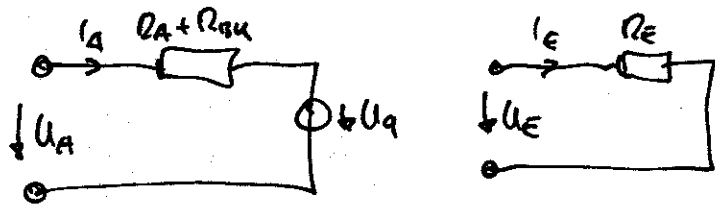

$$a) \quad P_{\text{auf}} = P_A + P_E = U_A I_A + U_E I_E = 200 \text{ V} \cdot 20 \text{ A} + 300 \text{ V} \cdot 0,9 \text{ A} = 4270 \text{ W}$$

$$P_V = P_{\text{cu}} = I_A^2 (R_A + R_{gu}) + I_E^2 \frac{U_{EN}}{I_{EN}} = (20 \text{ A})^2 \cdot 25 \Omega + 0,9 \text{ A} \cdot 300 \text{ V} = 1070 \text{ W}$$

$$P_{\text{ab}} = P_{\text{auf}} - P_V = 4270 \text{ W} - 1070 \text{ W} = 3200 \text{ W}$$

$$P_{\text{ab}} = M \omega \Rightarrow M = \frac{P_{\text{ab}}}{\omega} = \frac{3200 \text{ W}}{2\pi \frac{3200 \text{ min}^{-1}}{60 \text{ s}}} = 9,55 \text{ Nm}$$

b) $c\phi^* = 0,5 c\phi_N$ Durch Verringerung des Erregerstroms
 $u?$ $M?$

$$U_{AN} = U_A^*$$

$$I_{AN} = I_A$$

$$U_g = U_A - R_A I_A = 200 \text{ V} - 25 \Omega \cdot 20 \text{ A} = 100 \text{ V}$$

$$U_g = c\phi_N \cdot \omega_N$$

$$U_g = 0,5 c\phi_N \omega$$

$$\left. \begin{array}{l} U_g = c\phi_N \cdot \omega_N \\ U_g = 0,5 c\phi_N \omega \end{array} \right\} \begin{array}{l} c\phi_N \omega_N = 0,5 c\phi_N \omega \\ 2\omega_N = \omega \Rightarrow n = 2n_N = 6400 \text{ min}^{-1} \end{array}$$


$$M_N = c\phi_N \cdot I_A$$

$$M = 0,5 c\phi_N \cdot I_A$$

$$\left. \begin{array}{l} M_N = c\phi_N \cdot I_A \\ M = 0,5 c\phi_N \cdot I_A \end{array} \right\} \frac{M_N}{c\phi_N} = \frac{M}{0,5 c\phi_N} \Rightarrow M = 0,5 \cdot M_N = 4,775 \text{ Nm}$$

Trasfos

①

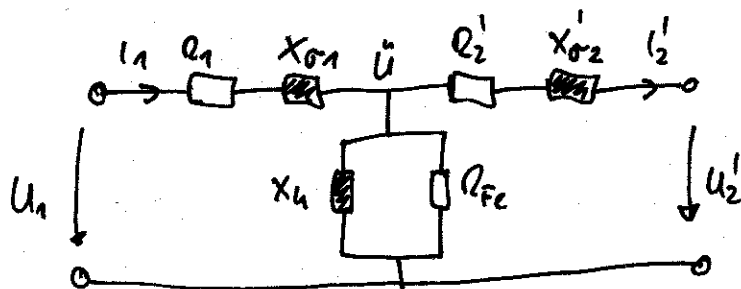

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$X_{\sigma 1} = 2 \Omega$$

$$R_2' = 1 \Omega$$

$$X_{\sigma 2}' = 2 \Omega$$

$$X_M = 100 \Omega$$

$$R_{Fe} = \infty$$

$$U_1 = 220 \text{ V}$$

$$\dot{U} = \frac{N_1}{N_2} = 15,81$$

a) U_{20}' ; U_2' bei $R_{\text{last}} = 0,1 \Omega$?

$$U_{20}' = U_1 \frac{X_M}{X_M + X_{\sigma 1}} = 220 \text{ V} \frac{100 \Omega}{102 \Omega} = 215,7 \text{ V}$$

$$R_{\text{last}}' = \dot{U}^2 \cdot R_{\text{last}} = 15,81^2 \cdot 0,1 \Omega = 25 \Omega$$

③

$$U_{1N} = 380 \text{ V}$$

$$\cos \varphi_{1N} = 0,9$$

$$P_{1N} = 3000 \text{ W}$$

$$u_k = 4\%$$

$$R_k = 0,5 X_k$$

$$P_{Fe} = 0,8 \cdot P_{CuN}$$

$$\eta_N ? \quad \eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \frac{P_1 - P_v}{P_1} = 1 - \frac{P_{CuN} \left(\frac{I_1}{I_{1N}} \right)^2 + P_{Fe}}{P_1}$$

$$P_{1N} = U_{1N} I_{1N} \cos \varphi_{1N}$$

$$I_{1N} = \frac{P_{1N}}{U_{1N} \cdot \cos \varphi_{1N}} = \frac{3000 \text{ W}}{380 \text{ V} \cdot 0,9} = 8,77 \text{ A}$$

~~Handwritten scribbles~~

$$U_{kN} = \frac{u_k \cdot U_{1N}}{100\%} = \frac{4\% \cdot 380 \text{ V}}{100\%} = 15,2 \text{ V}$$

$$Z_k = \frac{U_{kN}}{I_{1N}} = \frac{15,2 \text{ V}}{8,77 \text{ A}} = 1,733 \Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = \sqrt{(0,5 X_k)^2 + X_k^2} = \sqrt{1,25 X_k^2} = 1,118 X_k$$

$$\Rightarrow X_k = \frac{Z_k}{1,118} = 1,55 \Omega$$

$$R_k = 0,5 \cdot 1,55 \Omega = 0,775 \Omega$$

$$P_{CuN} = R_k \cdot I_{1N}^2 = 0,775 \Omega \cdot (8,77 \text{ A})^2 = 59,6 \text{ W}$$

$$P_{Fe} = 0,8 \cdot P_{CuN} = 47,69 \text{ W}$$

$$\eta = 1 - \frac{59,6 \text{ W} + 47,69 \text{ W}}{3000 \text{ W}} = 0,964 \quad \hat{=} 96,4\%$$

⑤ $\Delta Y \quad S_N = 150 \text{ MVA} \quad U_{1N} = 400 \text{ kV} \quad P_0 = 140 \text{ kW}$

$\lambda_0 = 0,35\%$

a) I_0 ?

$$S_N = \sqrt{3} U_{1N} I_{1N} \Rightarrow I_{1N} = \frac{S_N}{\sqrt{3} U_{1N}} = \frac{150 \text{ MVA}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ kV}} = 216,5 \text{ A}$$


a) $I_0 = \frac{I_{1N}}{100\%} \cdot \lambda_0 = \frac{216,5 \text{ A}}{100\%} \cdot 0,35\% = 757,75 \text{ mA}$

b) $\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3} U_0 I_0} = \frac{140 \text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ kV} \cdot 757,75 \text{ mA}} = 0,267$

⑥ $S_N = 500 \text{ MVA} \quad U_{1N} = 245 \text{ kV} \quad I_0 = 4,12 \text{ A} \quad \varphi_0 = 78^\circ$

ΔY

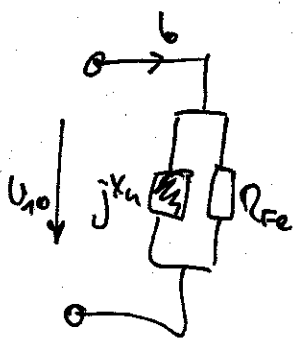
a) P_0 ? $P_0 = \sqrt{3} U_{1N} I_0 \cdot \cos \varphi_0 = \sqrt{3} \cdot 245 \text{ kV} \cdot 4,12 \text{ A} \cdot \cos 78^\circ = 363,5 \text{ kW}$



~~$P_0 = \frac{U_1^2}{R_1} \Rightarrow P_1 = \frac{U_1^2}{R_1} = \frac{(245 \text{ kV})^2}{363,5 \text{ kW}} = 165 \text{ kW}$~~

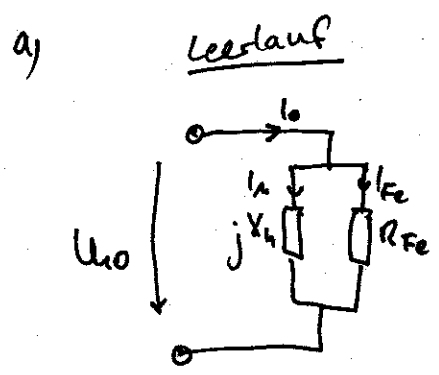9) $S_N = 100 \text{ kVA}$ $U_{1N} = 400 \text{ V}$ $U_{2N} = U_{20} = 40 \text{ V}$

- Leerlauf $I_0 = 8 \text{ A}$; $P_0 = 500 \text{ W}$
- Kurzschluss $U_k = 48 \text{ V}$; $P_k = 8000 \text{ W}$



$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{U_{10} \cdot I_0} = \frac{500 \text{ W}}{400 \text{ V} \cdot 8 \text{ A}} = \frac{5}{32} = 0,156$$


$$\varphi = 81^\circ$$

$$I_{Fe} = I_0 \cdot \cos \varphi_0 = 8 \text{ A} \cdot \frac{5}{32} = 1,25 \text{ A}$$

$$I_\mu = I_0 \cdot \sin \varphi_0 = 8 \text{ A} \cdot \sin 81^\circ = 7,9 \text{ A}$$

$$X_k = \frac{U_{1N}}{I_\mu} = \frac{400 \text{ V}}{7,9 \text{ A}} = 50,6 \Omega$$
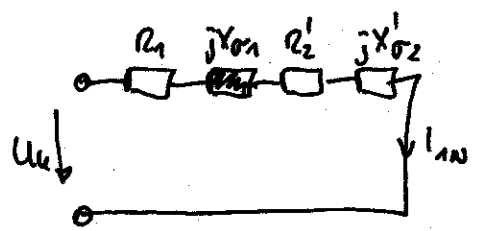
$$R_{Fe} = R_v = \frac{400 \text{ V}}{1,25 \text{ A}} = 320 \Omega$$



$$S_N = U_{1N} I_{1N}$$

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} = \frac{100 \text{ kVA}}{400 \text{ V}} = 250 \text{ A}$$

$$I_k = \frac{U_{1N}}{U_k} I_{1N} = \frac{400 \text{ V}}{48 \text{ V}} \cdot 250 \text{ A} = 2083,3 \text{ A}$$


$$U_k \% = \frac{U_k}{U_{1N}} \cdot 100 \% = \frac{48 \text{ V}}{400 \text{ V}} \cdot 100 \% = 12 \%$$

$$Z_k = \frac{U_k}{I_{1N}} = \frac{48 \text{ V}}{250 \text{ A}} = 192 \text{ m}\Omega$$

$$R_1 + R_2' = Z_k \cdot \cos \varphi_k = 192 \text{ m}\Omega \cdot \frac{2}{3} = 128 \text{ m}\Omega$$

$$X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}' = \sqrt{Z_k^2 - (R_1 + R_2')^2} = \sqrt{192^2 - 128^2} \text{ m}\Omega = 143,1 \Omega$$
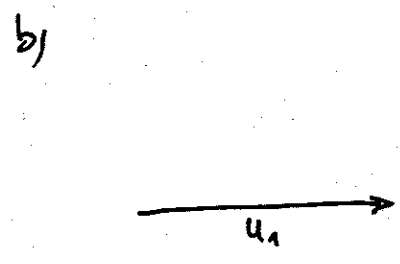
$$\cos \varphi_k = \frac{P_k}{U_k I_{1N}} = \frac{8000 \text{ W}}{48 \text{ V} \cdot 250 \text{ A}} = \frac{2}{3} \Rightarrow \varphi_k = 48,2^\circ$$



⑩ DY

$$S_N = 400 \text{ kVA}$$

$$U_{1N} = 6000 \text{ V}$$

$$P_0 = 2,5 \text{ kW}$$



$$P_k = 17,43 \text{ kW}$$

$$\text{Ges } I_{str} \text{ bei } \eta_{max} \Rightarrow P_{Fe} = P_{cu} = P_{cuN} \left(\frac{I_1}{I_{1N}} \right)^2$$

$$P_{cuN} = R_k I_{1N}^2$$

$$P_{cuN} = P_k$$

$$P_{Fe} \approx P_0$$

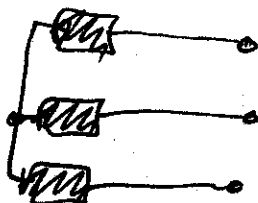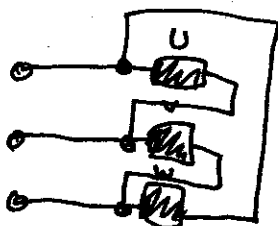

$$P_{Fe} = P_{cuN} \left(\frac{I_1}{I_{1N}} \right)^2$$

$$P_{Fe} = P_{cuN} \frac{I_1^2}{I_{1N}^2}$$

$$I_1^2 = \frac{P_{Fe} \cdot I_{1N}^2}{P_{cuN}}$$

$$I_1 = \sqrt{\frac{2,5 \text{ kW} \cdot (22,22 \text{ A})^2}{17,43 \text{ kW}}} = \underline{\underline{8,42 \text{ A}}}$$

$$S = 3 U_{str} I_{str}$$

$$I_L = \sqrt{3} I_{str} \quad U_L = U_{str}$$

$$S = \sqrt{3} U_L I_L$$

$$S = 3 U_{str} I_{str}$$

$$I_L = I_{str} \quad U_L = \sqrt{3} U_{str}$$

$$S = \sqrt{3} U_L I_L$$

$$I_{1N} = \frac{S}{3 \cdot U_{1N}} = \frac{400 \text{ kVA}}{3 \cdot 6000 \text{ V}} = 22,22 \text{ A}$$

Also

$$\left. \begin{array}{l} P_{Fe} = P_0 \\ P_{cuN} = P_k \end{array} \right\} P_0 = P_k \left(\frac{I_{str}}{I_{1N}} \right)^2$$

$$\Rightarrow I_{str} = \sqrt{\frac{P_0 \cdot I_{1N}^2}{P_k}} = \sqrt{\frac{P_0 \cdot \left(\frac{S_N}{3 \cdot U_{1N}} \right)^2}{P_k}}$$

13) Y_Y $U = 800 \text{ V}$ $S_{1N} = 4000 \text{ VA}$ $X_u = 2 R_u = 6 \Omega$

U_u % ?


$$I_{1N} = \frac{S_{1N}}{U} = \frac{4000 \text{ VA}}{800 \text{ V}} = 5 \text{ A}$$

$$Z_u = \sqrt{X_u^2 + R_u^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} \Omega = 6,71 \Omega$$

$$U_{uN} = Z_u \cdot I_{1N} = 6,71 \Omega \cdot 5 \text{ A} = 33,55 \text{ V}$$

$$U_u \% = \frac{U_u}{U_{uN}} \cdot 100 \% = \frac{33,55 \text{ V}}{800 \text{ V}} \cdot 100 \% = 4,2 \%$$

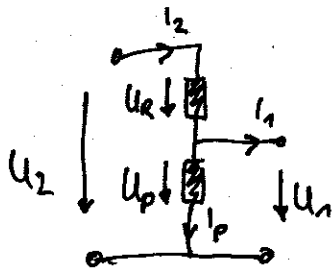18) $S = 100 \text{ kVA}$ $U_1 = 220 \text{ V}$ $U_2 = 380 \text{ V}$



a) $S_T = U_2 I_2 = U_p I_p$

$$S_D = U_2 I_2$$

$$I_2 = \frac{S_D}{U_2} = \frac{100 \text{ kVA}}{380 \text{ V}} = 263,16 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{S_D}{U_1} = \frac{100 \text{ kVA}}{220 \text{ V}} = 454,55 \text{ A}$$

$$I_p = I_1 - I_2 = 454,55 \text{ A} - 263,16 \text{ A} = 191,39 \text{ A}$$

$$S_T = U_p \cdot I_p = U_1 \cdot I_p = 220 \text{ V} \cdot 191,39 \text{ A} = 42,1 \text{ kVA}$$

b) siehe a)

alternativ zu a)

$$S_T = S_D \left(1 - \frac{U_1}{U_2}\right) = 100 \text{ kVA} \left(1 - \frac{220 \text{ V}}{380 \text{ V}}\right) = 42,1 \text{ kVA}$$

19)

$$S_{NI} = 250 \text{ kVA}$$

$$\ddot{u}_1 = \ddot{u}_2$$

$$u_{u1} = 6\%$$

$$S_{NII} = 160 \text{ kVA}$$

$$u_{u2} = 4\%$$

a) $S = 350 \text{ kVA}$

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{S_{NI} \cdot u_{u2} \%}{S_{NII} \cdot u_{u1} \%} = \frac{250 \text{ kVA} \cdot 4\%}{160 \text{ kVA} \cdot 6\%} = \frac{25}{24}$$

$$S_1 = \frac{25}{24} \cdot S_2$$

$$S = S_1 + S_2 = \frac{25}{24} S_2 + S_2 = \frac{49}{24} S_2$$

$$S_2 = \frac{350 \text{ kVA} \cdot 24}{49} = 171,4 \text{ kVA}$$

$$S_1 = S - S_2 = 350 \text{ kVA} - 171,4 \text{ kVA} = 178,6 \text{ kVA}$$

b) ~~$S_{NI} + S_{NII} = 250 \text{ kVA} + 160 \text{ kVA} = 410 \text{ kVA}$~~